
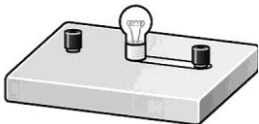
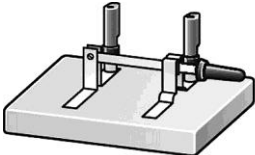
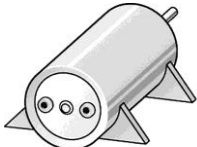


## ■ ■ ■ Schaltzeichen und Schaltplan

1. Ergänze in der Tabelle die fehlenden Schaltzeichen.

Kabel		
Glühlampe		
Schalter		
Motor		 Atelier tigercolor Tom Menzel

2. Zeichne den Schaltplan einer Lampe, die mithilfe einer Batterie zum Leuchten gebracht wird.

Nutze folgende Schaltzeichen: 

### Dein Schaltplan:

[illegible]

- ### 3. Erkläre die Vorteile von Schaltzeichen und Schaltplänen.

---

---

---

---